

Maciej Byczko Bartosz Matysiak	Prowadzący: dr inż. Jacek Mazurkiewicz	Numer ćwiczenia 4
PN 10:50 TP	Temat ćwiczenia: Układy wielobitowych wejść i wyjść	Ocena:
Grupa: B	Data wykonania: 8 Listopada 2021r.	

Spis treści

1	Zadanie 1	3
1.1	Polecenie	3
1.2	Rozwiązanie	3
1.2.1	Schemat stanów	3
1.2.2	Schematy układu	3
1.2.3	Kod VHDL	3
1.2.4	Symulacja	4
1.3	Fizyczna implementacja	4
1.3.1	Kod UCF	4
2	Zadanie 2	5
2.1	Polecenie	5
2.2	Rozwiązanie	5
2.3	Uwagi wstępne	5
2.3.1	Tabele prawdy	5
2.3.2	Siatki Karnaugh	5
2.3.3	Schemat układu	5
2.3.4	Kod VHDL	5
2.3.5	Symulacja	6
2.4	Fizyczna implementacja	6
2.4.1	Kod UCF	6
3	Zadanie 3	7
3.1	Polecenie	7
3.2	Rozwiązanie	7
3.2.1	Schemat stanów	7
3.2.2	Tabela prawdy	7
3.2.3	Siatki Karnaugh	7
3.2.4	Schemat układu	7
3.2.5	Kod VHDL	7
3.2.6	Symulacja	7
3.3	Fizyczna implementacja	7
3.3.1	Kod UCF	7
4	Zadanie 4	7
4.1	Polecenie	7
4.2	Rozwiązanie	8
4.2.1	Schemat stanów	8
4.2.2	Tabela prawdy	8
4.2.3	Siatki Karnaugh	8

4.2.4	Schemat układu	8
4.2.5	Kod VHDL	8
4.2.6	Symulacja	8
4.3	Fizyczna implementacja	8
4.3.1	Kod UCF	8
5	Wnioski	8

1 Zadanie 1

1.1 Polecenie

Detektor 2-znakowej sekwencji słów 8-bitowych: wejścia 2 znaków 8-bitowych, 1 wyjście 1-bitowe – sekwencja rozpoznana / sekwencja błędna. Źródło danych: początkowo "guziki" przystawki, potem klawiatura PC via terminal.


1.2 Rozwiązanie

Do rozwiązania problemu wymagane jest od nas podłączenie dwóch komparatorów 8-bitowych (COMP8), które po pobraniu wartości od użytkownika kolejno po sobie sprawdzają wprowadzone słowa. W zależności od wymagania można wprowadzić także obowiązkowe wprowadzanie wartości w odpowiedniej kolejności.

1.2.1 Schemat stanów

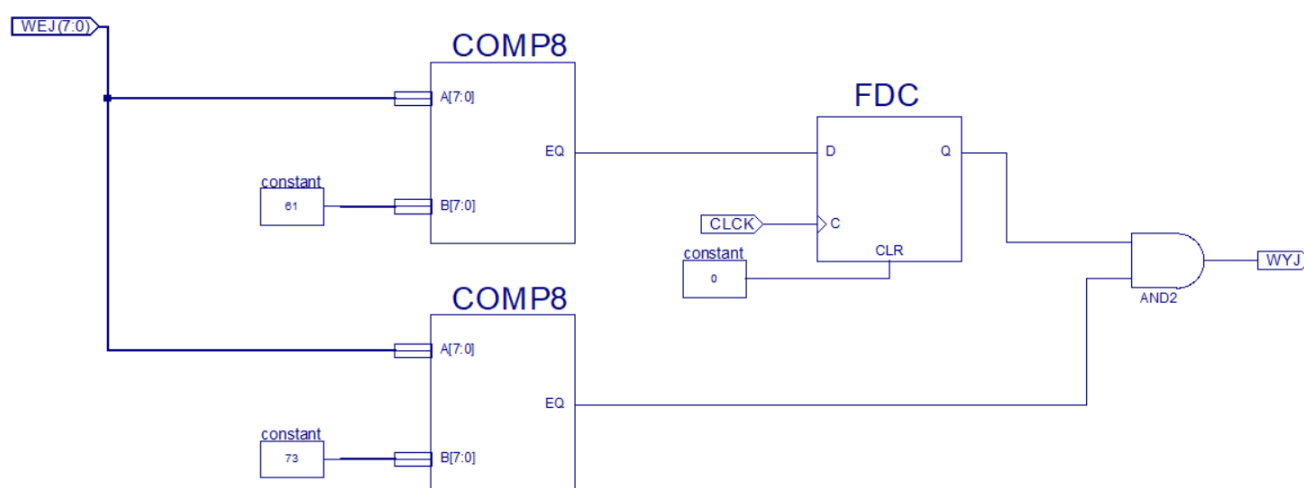1.2.2 Schematy układu

Schemat dla wersji z przyciskami jako inputem:



Schemat wersji wykorzystującej klawiaturę jako wejście:

1.2.3 Kod VHDL

```


1  LIBRARY ieee;
2  USE ieee.std_logic_1164.ALL;
3  USE ieee.numeric_std.ALL;
4  LIBRARY UNISIM;
5  USE UNISIM.Vcomponents.ALL;
6  ENTITY scheme_scheme_sch_tb IS
7  END scheme_scheme_sch_tb;
8  ARCHITECTURE behavioral OF scheme_scheme_sch_tb IS
9
10     COMPONENT scheme
11     PORT( WEJ : IN  STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNT0 0);
12           WYJ : OUT STD_LOGIC;
13           CLK : IN  STD_LOGIC);
14     END COMPONENT;

```

```

15
16 SIGNAL WEJ : STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
17 SIGNAL WYJ : STD_LOGIC;
18 SIGNAL CLCK : STD_LOGIC := '0';
19
20 BEGIN
21
22   UUT: scheme PORT MAP(
23     WEJ => WEJ,
24     WYJ => WYJ,
25     CLCK => CLCK
26   );
27
28   CLCK <= not CLCK after 50 ns;
29   WEJ <= B"0000_0000", B"0110_0001" after 200 ns, B"0010_0011" after
30     300 ns, B"0110_0001" after 400 ns, B"0111_0011" after 500 ns;
31 END;
```

1.2.4 Symulacja

 

1.3 Fizyczna implementacja

1.3.1 Kod UCF

Kod dla wersji z przyciskami jako inputem:

```

1 # Clocks
2 NET "CLCK" LOC = "P7" | BUFG = CLK | PERIOD = 5ms HIGH 50%;
3
4 # Keys
5 NET "WEJ(0)" LOC = "P42";
6 NET "WEJ(1)" LOC = "P40";
7 NET "WEJ(2)" LOC = "P43";
8 NET "WEJ(3)" LOC = "P38";
9 NET "WEJ(4)" LOC = "P37";
10 NET "WEJ(5)" LOC = "P36"; # shared with ROT_A
11 NET "WEJ(6)" LOC = "P24"; # shared with ROT_B
12 NET "WEJ(7)" LOC = "P39"; # GSR
13
14 # LEDS
15 NET "WYJ" LOC = "P35";
```

Schemat wersji wykorzystującej klawiaturę jako wejście:

2 Zadanie 2

2.1 Polecenie

Układ arytmetyczny pracujący na dwóch argumentach 4-bitowych wyrażonych w kodzie Aikena i generujący stosowny wynik w tymże kodzie.


2.2 Rozwiązanie

2.3 Uwagi wstępne

2.3.1 Tabele prawdy

2.3.2 Siatki Karnaugh

2.3.3 Schemat układu

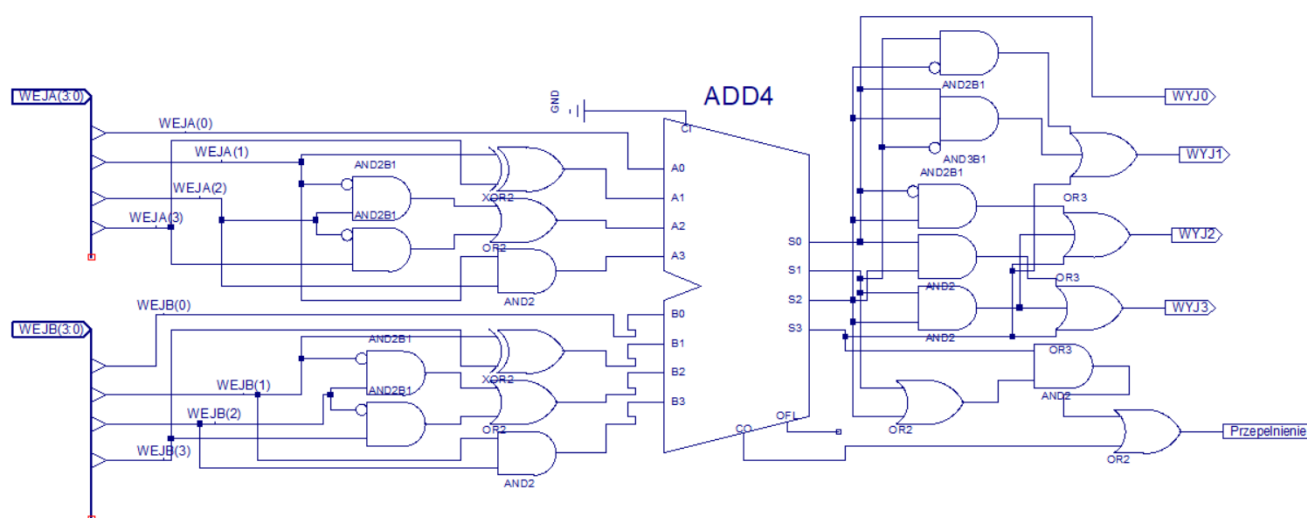

2.3.4 Kod VHDL

```


1  LIBRARY ieee;
2  USE ieee.std_logic_1164.ALL;
3  USE ieee.numeric_std.ALL;
4  LIBRARY UNISIM;
5  USE UNISIM.Vcomponents.ALL;
6  ENTITY aikenAdderScheme_aikenAdderScheme_sch_tb IS
7  END aikenAdderScheme_aikenAdderScheme_sch_tb;
8  ARCHITECTURE behavioral OF aikenAdderScheme_aikenAdderScheme_sch_tb
9  IS
10
11     COMPONENT aikenAdderScheme
12     PORT( WYJ0 : OUT STD_LOGIC;
13           WEJA : IN  STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
14           WEJB : IN  STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
15           Przepelnienie : OUT STD_LOGIC;
16           WYJ1 : OUT STD_LOGIC;
17           WYJ2 : OUT STD_LOGIC;
18           WYJ3 : OUT STD_LOGIC);
19     END COMPONENT;

```

```

19  SIGNAL WYJ0   : STD_LOGIC;
20  SIGNAL WEJA   : STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNT0 0);
21  SIGNAL WEJB   : STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNT0 0);
22  SIGNAL Przepelnienie : STD_LOGIC;
23  SIGNAL WYJ1   : STD_LOGIC;
24  SIGNAL WYJ2   : STD_LOGIC;
25  SIGNAL WYJ3   : STD_LOGIC;
26
27  BEGIN
28
29
30  UUT: aikenAdderScheme PORT MAP(
31    WYJ0 => WYJ0,
32    WEJA => WEJA,
33    WEJB => WEJB,
34    Przepelnienie => Przepelnienie ,
35    WYJ1 => WYJ1,
36    WYJ2 => WYJ2,
37    WYJ3 => WYJ3
38  );
39
40  WEJA <= "0000", "0010" after 100 ns, "0010" after 200 ns, "1011"
    after 300 ns, "0010" after 400 ns, "1011" after 500 ns, "1111"
    after 600 ns;
41  WEJB <= "0010", "0001" after 100 ns, "0100" after 200 ns, "0011"
    after 300 ns, "1101" after 400 ns, "1100" after 500 ns, "1111"
    after 600 ns;
42
43  END;
```

2.3.5 Symulacja

 

2.4 Fizyczna implementacja

2.4.1 Kod UCF

```

1  # Keys
2  NET "WEJA(0)" LOC = "P42";
3  NET "WEJA(1)" LOC = "P40";
4  NET "WEJA(2)" LOC = "P43";
5  NET "WEJA(3)" LOC = "P38";
6  NET "WEJB(0)" LOC = "P37";
7  NET "WEJB(1)" LOC = "P36"; # shared with ROT_A
8  NET "WEJB(2)" LOC = "P24"; # shared with ROT_B
9  NET "WEJB(3)" LOC = "P39"; # GSR
```

```
10
11 # LEDS
12 NET "WYJ0" LOC = "P35";
13 NET "WYJ1" LOC = "P29";
14 NET "WYJ2" LOC = "P33";
15 NET "WYJ3" LOC = "P34";
16 NET "Przepelnienie" LOC = "P28";
```

3 Zadanie 3

3.1 Polecenie

Konwerter cyfry szesnastkowej zapisanej na czterech bitach od 0 do 9, A do F na kod ASCII tej cyfry – wyjście 8-bitowe. Prezentacja wyniku na diodach przystawki, potem na wyświetlaczu 7-segmentowym.

3.2 Rozwiązanie

3.2.1 Schemat stanów

3.2.2 Tabela prawdy

3.2.3 Siatki Karnaugh

3.2.4 Schemat układu

3.2.5 Kod VHDL

3.2.6 Symulacja

3.3 Fizyczna implementacja

3.3.1 Kod UCF

4 Zadanie 4

4.1 Polecenie

Komparator dwóch 4-bitowych cyfr: 2 wejścia po 4 bity, 3 wyjścia 1-bitowe: mniejszy, większy, równy pracujący w kodzie Aikena.

4.2 Rozwiązanie

4.2.1 Schemat stanów

4.2.2 Tabela prawdy

4.2.3 Siatki Karnaugh

4.2.4 Schemat układu

4.2.5 Kod VHDL

4.2.6 Symulacja

4.3 Fizyczna implementacja

4.3.1 Kod UCF

5 Wnioski