

Maciej Byczko Bartosz Matysiak	Prowadzący: dr inż. Jacek Mazurkiewicz	Numer ćwiczenia
PN 10:50 TP	Temat ćwiczenia:	Ocena:
Grupa: B	Data wykonania:	

Spis treści

1	Polecenie	2
2	Rozwiązanie	2
2.1	Kod VHDL	2
2.2	Kod VHDL TestBench	3
2.3	Symulacja	5
2.4	Schemat układu z wykorzystaniem zaprojektowanego modułu	5
3	Fizyczna implementacja	5
3.1	Kod UCF	5
4	Wnioski	6

1 Polecenie

Licznik synchroniczny rewersyjny 8-bitowy pracujący w kodzie naturalnym binarnym. Wartość inicjująca licznik ma być ładowana z klawiatury komputera PC poprzez uruchomiony na nim terminal.

Oznacza to, że do przystawki dotrze kod ASCII naciśniętego klawisza poprzez port szeregowy RS232 i ten właśnie kod ma inicjować licznik. Licznik po przyjęciu kodu zaczyna liczyć - grupa wybiera czy będzie zwiększał swój stan - będzie początkowo - pozytywny, czy też zmniejszał swój stan - będzie początkowo - negatywny.

Bieżący stan licznika ma być wyświetlany w postaci 2-cyfrowej liczby szesnastkowej na wyświetlaczu 7-segmentowym. W dowolnym momencie pracy licznika możemy zmieniać kierunek zliczania wybranym guzikiem z przystawki. Może to być jeden guzik - przełącznik góra/dół, mogą być użyte dwa guziki - jeden włącza zliczanie w górę, drugi - zliczanie w dół.

Realizacja zadania wymaga zatem napisania w VHDL-u własnego modułu, który będzie realizował działanie licznika oraz spięcie tego modułu z gotowymi modułami obsługi urządzeń wejścia/wyjścia przystawki: odbiornika portu RS232 oraz obsługi wyświetlacza 7-segmentowego w wersji wielocyfrowej.

2 Rozwiązanie

Aby wykonać w pełni działający licznik wiemy że potrzebujemy następujące wejścia/wyjścia:

- Wejście na parametry podane z klawiatury
- Zegar na podstawie którego wywołamy kolejny stan
- Reset za pomocą którego będziemy informować licznik że chcemy wprowadzić nową wartość
- Kontrolę w jaki sposób licznik będzie liczyć (do przodu/do tyłu)

Licznik bazuje na 8 bitach więc w momencie przepełnienia ustawiliśmy że licznik wraca do wartości:

- Zerowej gdy liczy do przodu
- Maksymalnej gdy liczy do tyłu

Wykonaliśmy to w "sprytny" sposób wiedząc że możemy inkrementować bądź dekrementować wartość bitową więc nie potrzebujemy żadnych dodatkowych zmiennych.

2.1 Kod VHDL

```
1 library IEEE;
2 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3 use ieee.std_logic_unsigned.all;
4 use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
5 use ieee.numeric_std.all;
6
7 entity counterMod is
8     Port ( WEJ : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
9           REVERSE : in  STD_LOGIC;
10          CLK_LF : in  STD_LOGIC;
11          RESET : in  STD_LOGIC;
```

```

12         WYJ : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
13 end counterMod;
14
15 architecture Behavioral of counterMod is
16
17     signal current_state: STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
18
19 begin
20
21     process1: process(CLK_LF, RESET, REVERSE)
22     begin
23         — gdy wcisniety reset, pobranie wartosci z klawiatury
24         if RESET = '1' then
25             current_state <= WEJ;
26         elsif rising_edge(CLK_LF) then
27             if REVERSE = '0' then
28                 if current_state = "11111111" then
29                     current_state <= "00000000";
30                 else
31                     current_state <= current_state + 1;
32                 end if;
33             else
34                 if current_state = "00000000" then
35                     current_state <= "11111111";
36                 else
37                     current_state <= current_state - 1;
38                 end if;
39             end if;
40
41         end if;
42
43
44     end process process1;
45
46     WYJ <= current_state;
47
48 end Behavioral;

```

2.2 Kod VHDL TestBench

```

1  LIBRARY ieee;
2  USE ieee.std_logic_1164.ALL;
3
4  ENTITY counter_mod_benchmark IS
5  END counter_mod_benchmark;
6
7  ARCHITECTURE behavior OF counter_mod_benchmark IS
8
9      COMPONENT counterMod
10     PORT(
11         WEJ : IN std_logic_vector(7 downto 0);
12         REVERSE : IN std_logic;


```

```


13     CLK_LF : IN    std_logic;
14     RESET : IN    std_logic;
15     WYJ : OUT  std_logic_vector(7 downto 0)
16   );
17   END COMPONENT;
18
19   —Inputs
20   signal WEJ : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0');
21   signal REVERSE : std_logic := '0';
22   signal CLK_LF : std_logic := '0';
23   signal RESET : std_logic := '0';
24
25   —Outputs
26   signal WYJ : std_logic_vector(7 downto 0);
27
28   — Clock period definitions
29   constant CLK_LF_period : time := 10 ns;
30
31 BEGIN
32
33   — Instantiate the Unit Under Test (UUT)
34   uut: counterMod PORT MAP (
35     WEJ => WEJ,
36     REVERSE => REVERSE,
37     CLK_LF => CLK_LF,
38     RESET => RESET,
39     WYJ => WYJ
40   );
41
42   — Clock process definitions
43   CLK_LF_process : process
44   begin
45     CLK_LF <= '0';
46     wait for CLK_LF_period/2;
47     CLK_LF <= '1';
48     wait for CLK_LF_period/2;
49   end process;
50
51   — Stimulus process
52   stim_proc: process
53   begin
54     — hold reset state for 100 ns.
55
56     WEJ <= "11111100", "11110011" after 650ns;
57     —CLK_LF <= not CLK_LF after 50ns;
58     RESET <= '1', '0' after 10ns, '1' after 650ns, '0' after 750ns;
59     REVERSE <= '0', '1' after 650ns;
60     wait;
61   end process;
62
63 END;
```

2.3 Symulacja


Rysunek 1: Początek symulacji

 

Rysunek 2: Wprowadzenie nowej wartości

 


 Rysunek 3: Odwrócenie kolejności odliczania



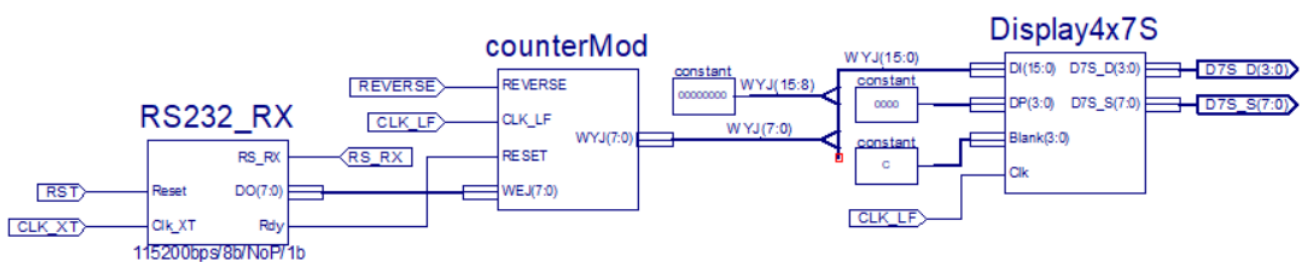2.4 Schemat układu z wykorzystaniem zaprojektowanego modułu

Rysunek 4: Schemat z podłączoną klawiaturą oraz wyświetlaczem LED



3 Fizyczna implementacja

3.1 Kod UCF

```

1 # Clocks
2 NET "Clk_LF" LOC = "P7" | BUFG = CLK | PERIOD = 5ms HIGH 50%;
3 NET "Clk_XT" LOC = "P5" | BUFG = CLK | PERIOD = 500ns HIGH 50%;
4
5 # Keys

```

```
6 NET "REVERSE" LOC = "P42";
7 NET "RST" LOC = "P40";
8
9 # DISPL. 7-SEG
10 NET "D7S_D(0)" LOC = "P8" | SLEW = "SLOW";
11 NET "D7S_D(1)" LOC = "P6" | SLEW = "SLOW";
12 NET "D7S_D(2)" LOC = "P4" | SLEW = "SLOW";
13 NET "D7S_D(3)" LOC = "P9" | SLEW = "SLOW";
14 NET "D7S_S(0)" LOC = "P12"; # Seg. A; shared with LED<10>
15 NET "D7S_S(1)" LOC = "P13"; # Seg. B; shared with LED<8>
16 NET "D7S_S(2)" LOC = "P22"; # Seg. C; shared with LED<12>
17 NET "D7S_S(3)" LOC = "P19"; # Seg. D; shared with LED<14>
18 NET "D7S_S(4)" LOC = "P14"; # Seg. E; shared with LED<15>
19 NET "D7S_S(5)" LOC = "P11"; # Seg. F; shared with LED<9>
20 NET "D7S_S(6)" LOC = "P20"; # Seg. G; shared with LED<13>
21 NET "D7S_S(7)" LOC = "P18"; # Seg. DP; shared with LED<11>
22
23 # RS-232
24 NET "RS_RX" LOC = "P1";
```

4 Wnioski